

REPORT



인하대학교
INHA UNIVERSITY



과목명 | 논리회로

담당교수 | 최성용

학과 | 컴퓨터공학과

학년 | 2

학번 | 112171661

이름 | 윤혁

제출일 | 2020. 12. 13

1. 16-line to 4-line 우선순위 인코더를 설계하려고 한다.
(Active-HIGH Input, Active-HIGH output)

① 진리표 (Truth Table)

A ₀	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	A ₈	A ₉	A ₁₀	A ₁₁	A ₁₂	A ₁₃	A ₁₄	A ₁₅	O ₃	O ₂	O ₁	O ₀
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	0	1	0	1	1
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	1	1	0	0
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1	1	0	1
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	1	1	1	0
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

② 각 출력의 간략화한 대수식

* 방법: 각 output 마다 1이 되는 부분에서 $A_i = 1$ 인 부분 위의 0을
지우고 대수식을 구한다.


$$O_3 = A_{15} + A_{14} + A_{13} + A_{12} + A_{11} + A_{10} + A_9 + A_8$$

$$O_2 = A_{15} + A_{14} + A_{13} + A_{12} + (\bar{A}_{11} \cdot \bar{A}_{10} \cdot \bar{A}_9 \cdot \bar{A}_8) (A_7 + A_6 + A_5 + A_4)$$

$$O_1 = A_{15} + A_{14} + (\bar{A}_{13} \cdot \bar{A}_{12}) (A_{11} + A_{10}) + (\bar{A}_{13} \cdot \bar{A}_{12} \cdot \bar{A}_9 \cdot \bar{A}_8) (A_7 + A_6) + (\bar{A}_{13} \cdot \bar{A}_{12} \cdot \bar{A}_9 \cdot \bar{A}_8 \cdot \bar{A}_5 \cdot \bar{A}_4) (A_3 + A_2)$$


$$O_0 = A_{15} + \bar{A}_{14} \cdot A_{13} + \bar{A}_{14} \cdot \bar{A}_{12} \cdot A_{11} + \bar{A}_{14} \cdot \bar{A}_{12} \cdot \bar{A}_{10} \cdot A_9 + \bar{A}_{14} \cdot \bar{A}_{12} \cdot \bar{A}_{10} \cdot \bar{A}_8 \cdot A_7 + \bar{A}_{14} \cdot \bar{A}_{12} \cdot \bar{A}_{10} \cdot \bar{A}_8 \cdot \bar{A}_6 \cdot A_5 \\ + \bar{A}_{14} \cdot \bar{A}_{12} \cdot \bar{A}_{10} \cdot \bar{A}_8 \cdot \bar{A}_6 \cdot \bar{A}_4 \cdot A_3 + \bar{A}_{14} \cdot \bar{A}_{12} \cdot \bar{A}_{10} \cdot \bar{A}_8 \cdot \bar{A}_6 \cdot \bar{A}_4 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_1$$

③ 회로도

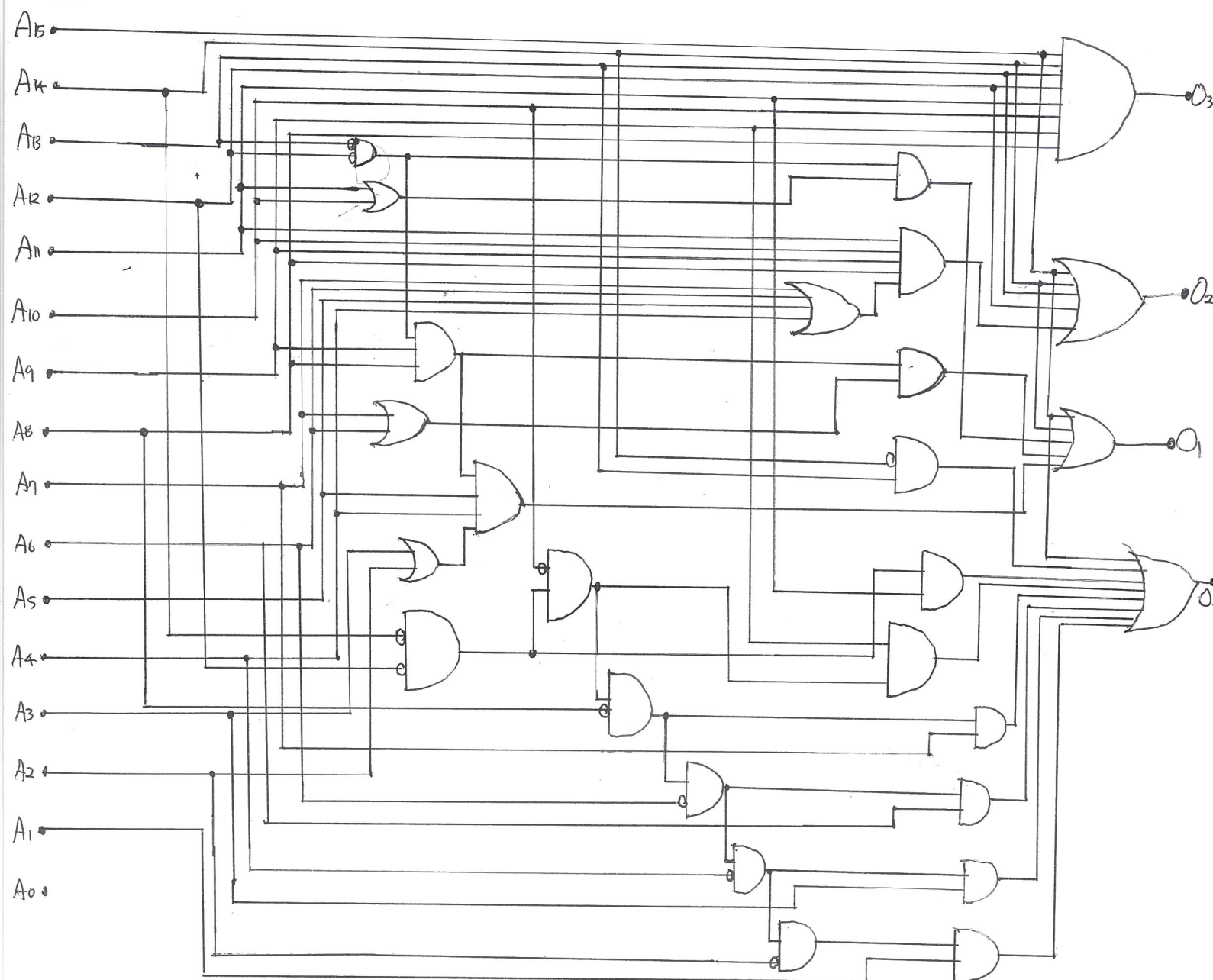

2. 4-bit Gray Code 순서로 순환하는 mod-16 등기식 카운터회로를 J-K 플립플롭을 이용하여 설계하고자 한다.

① 상태변화도 (State Transition Diagram)

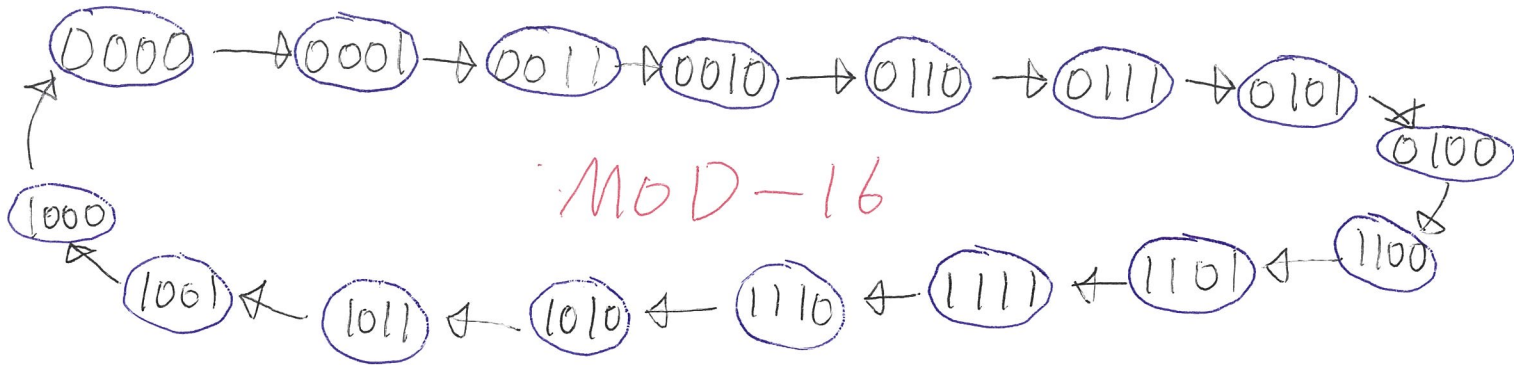

② Excitation Table을 포함한 현재상태 / 다음상태표

<현재>												<다음>			
D	C	B	A	J _D	K _D	J _C	K _C	J _B	K _B	J _A	K _A	D	C	B	A
0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X	0	0	0	1
0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	X	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	X	1	X	X	0	0	X	0	1	1	0
0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	X	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	X	X	0	0	X	0	X	1	1	0	0
0	1	0	1	0	X	X	0	0	X	X	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	X	X	0	X	0	1	X	0	1	1	1
0	1	1	1	0	X	X	0	X	1	X	0	0	1	0	1
1	0	0	0	X	1	0	X	0	X	0	X	0	0	0	0
1	0	0	1	X	0	0	X	0	X	X	1	1	0	0	0
1	0	1	0	X	0	0	X	X	0	1	X	1	0	1	1
1	0	1	1	X	0	0	X	X	1	X	0	1	0	0	1
1	1	0	0	X	0	X	0	0	X	1	X	1	1	0	1
1	1	0	1	X	0	X	0	1	X	X	0	1	1	1	1
1	1	1	0	X	0	X	0	X	0	0	X	1	0	1	0
1	1	1	1	X	0	X	1	X	0	X	1	1	1	1	0

③ 각 제어입력의 간략화한 대수식

J_D

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_D = C\bar{B}A$$

K_D

BA \ DC	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

$$K_D = \bar{C}\bar{B}\bar{A}$$

J_C

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	0	0

$$J_C = \bar{D}BA$$

K_C

BA \ DC	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	0	0	0	0
11	0	0	0	1
10	X	X	X	X

$$K_C = D\bar{B}\bar{A}$$

J_B

BA \ DC	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	0	X	X
11	0	1	X	X
10	0	0	X	X

$$J_B = DCA + \bar{D}\bar{C}A \\ = (D \oplus \bar{C}) \cdot A$$

K_B

BA \ DC	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	X	X	1	0
11	X	X	0	0
10	X	X	1	0

$$K_B = \bar{D}CA + D\bar{C}A \\ = (D \oplus \bar{C}) \cdot A$$

J_A

BA \ DC	00	01	11	10
00	1	X	X	0
01	0	X	X	1
11	1	X	X	0
10	0	X	X	1

$$J_A = \bar{D}\bar{C}B + \bar{D}CB \\ + D\bar{C}\bar{B} + D\bar{C}B \\ = (\bar{D} \oplus \bar{C})\bar{B} \\ + (D \oplus \bar{C})B \\ = (\bar{D} \oplus \bar{C}) \oplus B$$

K_A

BA \ DC	00	01	11	10
00	X	0	1	X
01	X	1	0	X
11	0	X	1	X
10	X	1	0	X

$$K_A = \bar{D}\bar{C}B + \bar{D}CB \\ + D\bar{C}\bar{B} + D\bar{C}B \\ = (\bar{D} \oplus \bar{C}) \cdot B \\ + (D \oplus \bar{C}) \cdot \bar{B} \\ = (D \oplus \bar{C}) \oplus B$$

3. 해밍코드 인코딩/디코딩 회로를 설계하고자 한다. (7 bit \leftrightarrow 11 bit)

*

	P_3	P_2	P_1	P_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1

2) 회로도

*

① 7 bit \rightarrow 11 bit 해밍코드 인코더
1) 대수식

$$O_1 = I_1 \oplus I_2 \oplus I_4 \oplus I_5$$

$$O_2 = I_1 \oplus I_3 \oplus I_4 \oplus I_6$$

$$O_3 = I_1$$

$$O_4 = I_2 \oplus I_3 \oplus I_4$$

$$O_5 = I_2$$

$$O_6 = I_3$$


$$O_7 = I_4$$

$$O_8 = I_5 \oplus I_6 \oplus I_7$$

$$O_9 = I_5$$

$$O_{10} = I_6$$

$$O_{11} = I_7$$

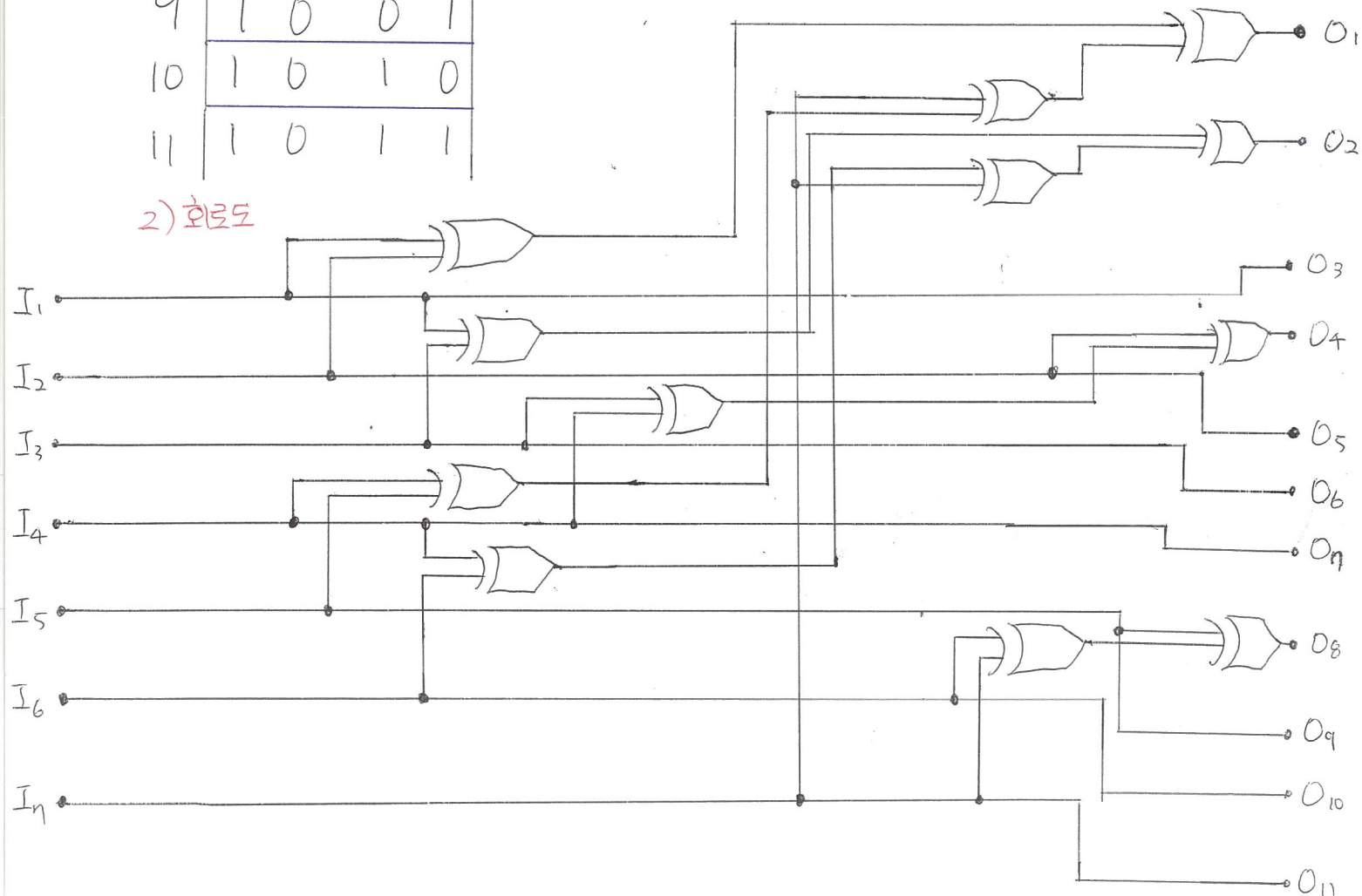

② 11 bit → 7 bit 해밍코드 디코더

1) 대수식

$$D_0 = I_1 \oplus I_3 \oplus I_5 \oplus I_7 \oplus I_9 \oplus I_{11}$$

$$D_1 = I_2 \oplus I_3 \oplus I_6 \oplus I_7 \oplus I_{10} \oplus I_{11}$$

$$D_2 = I_4 \oplus I_5 \oplus I_6 \oplus I_7$$

$$D_3 = I_8 \oplus I_9 \oplus I_{10} \oplus I_{11}$$

$$\text{Error} = D_3 + D_2 + D_1 + D_0$$

$$O_1 = I_3 \oplus (\bar{D}_3 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_0)$$

$$O_2 = I_5 \oplus (\bar{D}_3 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_0)$$

$$O_3 = I_6 \oplus (\bar{D}_3 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_0)$$

$$O_4 = I_7 \oplus (\bar{D}_3 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_0)$$

$$O_5 = I_4 \oplus (\bar{D}_3 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_0)$$

$$O_6 = I_{10} \oplus (\bar{D}_3 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_0)$$

$$O_7 = I_{11} \oplus (\bar{D}_3 \cdot \bar{D}_2 \cdot \bar{D}_1 \cdot \bar{D}_0)$$

2) 회로도

